



Дано:

$$R_1 = R_2 = 10 \Omega; R_3 = 30 \Omega;$$

$$E_1 = E_2 = 3 \text{ V};$$

$$J_1, J_2, J_3 = ?$$

Решение:

$$J_1 = J_2 + J_3 \quad (1)$$

$$E_1 + E_2 = J_1 R_1 + J_2 R_2 \quad (2)$$

$$E_1 = J_1 R_1 + J_3 R_3 \quad (3)$$

$$(2) \quad 3 + 3 = 1 \cdot J_1 + 1 \cdot J_2$$

$$6 = J_1 + J_2$$

$$J_2 = 6 - J_1$$

$$(3) \quad 3 = 1 \cdot J_1 + 3 \cdot J_3$$

$$3 = J_1 + 3 J_3$$

$$J_3 = 1 - J_1/3$$

$$(1) \quad J_1 = 6 - J_1 + 1 - J_1/3$$

$$2 J_1 = 7 - J_1/3$$

$$6 J_1 = 21 - J_1$$

$$7 J_1 = 21$$

$$J_1 = 3 \text{ A}$$

$$(2) \quad J_2 = 6 - 3 = 3 \text{ A};$$

$$(3) \quad J_3 = 1 - 3/3 = 0 \text{ A}$$